
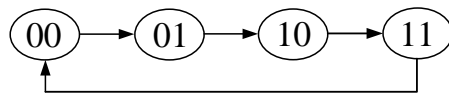


Laborator 4 – Aplicatii cu bistabile 1

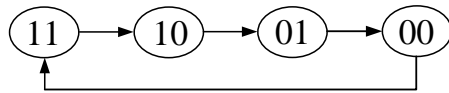1. Sa se verifice tabelul de adevar a bistabilului JK.
2. Sa se verifice tabelul de adevar a bistabilului D.
3. Sa se implementeze cu bistabile JK un numarator inainte pe 2 biti.



4. Sa se implementeze cu bistabile D un numarator inainte pe 2 biti.



5. Sa se modifice circuitul cu bistabile JK pentru numarare inapoi.
6. Sa se modifice circuitul cu bistabile D pentru numarare inapoi.

Se vor folosi circuitele integrate:
4071, 4013, 4027