
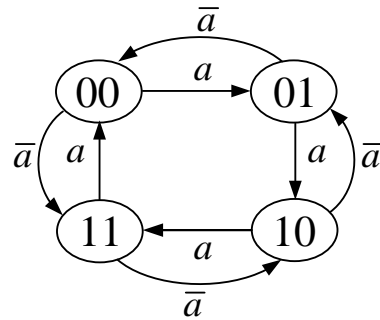


Laborator 5 – Aplicatii cu bistabile 2

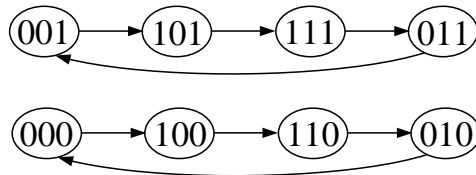1. Sa se implementeze cu bistabile JK un numarator reversibil pe 2 biti.



2. Sa se implementeze cu bistabile D un numarator reversibil pe 2 biti.
3. Sa se implementeze cu bistabile D cate un numarator care trece prin starile de mai jos.



Se vor folosi circuitele integrate:
4013,4027