

Emilia ȘIPOŞ

Laura IVANCIU

DISPOZITIVE ELECTRONICE

UT PRESS

Cluj-Napoca, 2022

Cuprins

Prefață.....	7
1. Noțiuni de bază.....	9
1.1 Semnale electrice	9
1.2 Relații și teoreme aplicate în circuite electrice	12
1.2.1 Legea lui Ohm	12
1.2.2 Teoremele lui Kirchhoff	13
1.2.3 Conectarea rezistoarelor	14
1.2.4 Divizoare rezistive.....	16
1.2.5 Metoda suprapunerii efectelor	19
1.2.6 Teorema lui Thevenin.....	21
1.2.7 Teorema lui Millman	23
1.2.8 Calculul puterilor	24
1.3 Condensatorul	25
1.3.1 Relația curent-tensiune	26
1.3.2 Conectarea condensatoarelor	26
1.3.3 Comportarea în c.c.	27
1.3.4 Comportarea în curent alternativ.....	29
1.4 Scara de reprezentare logaritmică	31
2. Diode.....	33
2.1 Joncțiunea pn	33
2.2 Dioda semiconductoare	35
2.2.1 Caracteristica diodei cu siliciu	35
2.2.2 Conectarea diodelor în circuit	42
2.2.3 Parametrii diodei	45
2.3 Dioda în comutare	51
2.3.1 Modelul cu cădere de tensiune constantă	52
2.3.2 Analiza diportilor DR în comutare	53

2.3.3 Analiza multiportilor DR în comutare	63
2.3.4 Aplicații ale circuitelor DR în comutare	72
2.4 Diporți DC în comutare	85
2.4.1 Diporți DC cu ieșirea pe <i>C</i>	86
2.4.2 Diporți DC cu ieșirea pe <i>D</i>	88
2.4.3 Aplicații ale diporților DC în comutare	90
2.5 Dioda Zener	99
2.5.1 Caracteristica <i>i/v</i> a diodei Zener	100
2.5.2 Factor de stabilizare	101
2.5.3 Aplicații ale diodei Zener	103
2.6 LED și fotodiodă	112
3. Amplificatoare electronice.....	117
3.1 Amplificator electronic	117
3.2 Tipuri de amplificatoare	118
3.3 Alimentarea amplificatoarelor	120
3.4 Parametrii unui amplificator electronic	121
3.5 Modelarea amplificatoarelor electronice.....	125
3.6 Caracteristici statice de transfer.....	128
4. Amplificatoare operaționale.....	135
4.1 Amplificatorul operațional - AO	135
4.1.1 Terminalele AO	136
4.1.2 Funcționarea AO	137
4.2 Comparator de tensiune cu AO	139
4.2.1 Comparatoare simple	140
4.2.2 Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO	149
4.2.3 Comparatoare cu histerezis	153
4.2.4 Aplicații ale comparatoarelor cu histerezis	167
4.3 Amplificator de tensiune cu AO.....	168
4.3.1 Amplificator neinvensor	170

4.3.2 Amplificator inversor.....	175
4.3.3 Amplificator sumator.....	187
4.3.4 Amplificator diferențial	189
4.4 Neidealităile AO	193
4.4.1 Neidealități în regim alternativ.....	193
4.4.2 Neidealități în curent continuu.....	199
4.5 Aplicații ale amplificatoarelor cu AO	201
4.5.1 Convertoare de domeniu	202
4.5.2 Amplificatoare alimentate unipolar	208
4.5.3 Circuite active de redresare	217
5. Tranzistoare.....	221
5.1 Noțiunea de tranzistor	221
5.2 Tipuri de tranzistoare	222
5.3 Regiuni de funcționare	224
5.4 Caracteristici statice ale <i>TB</i> și <i>TECMOS</i>	228
5.4.1 Tranzistorul bipolar <i>npn</i>	229
5.4.2 <i>TECMOS</i> cu canal <i>n</i> induș.....	239
Bibliografie.....	251