

Cuprins

1. Diode în conducție moderată	7
2. Amplificatoare cu AO și reacție negativă	10
3. Circuite cu funcții determinate de reacție	14
4. Tranzistoare în conducție moderată	18
5. Amplificatoare de semnal mic cu un tranzistor	22
6. Diagrame Bode	30
7. Amplificatoare cu reacție negativă	33
8. Stabilizatoare de tensiune continuă cu reacție negativă	39
9. Etaje amplificatoare de semnal mare	45
10. Etaje amplificatoare diferențiale	50
11. Oscilatoare armonice cu reacție pozitivă	54
12. Circuite basculante cu CI 555	62
13. Probleme recapitulative	65
14. Bibliografie	69