

Cuprins

Lucrarea nr. 1 Aparatură de laborator	7
Lucrarea nr. 2 Circuite de comutare DR, diporți și multiporți simpli.....	24
Lucrarea nr. 3 Diporți de comutare DC	30
Lucrarea nr. 4 Redresoare monofazate cu filtru capacitiv.....	36
Lucrarea nr. 5 Tiristorul	42
Lucrarea nr. 6 Generator de impulsuri cu TUJ	49
Lucrarea nr. 7 Triporți de comutare TR.....	53
Lucrarea nr. 8 Circuite cu porți de transfer CMOS	59
Lucrarea nr. 9 Circuite logice cu TB	66
Lucrarea nr. 10 Comparatoare de tensiune cu AO	71
Lucrarea nr. 11 Diode semiconductoare	80
Lucrarea nr. 12 Amplificatoare fundamentale cu AO	89
Bibliografie	97