

## Cuprins

Lucrarea nr. 1	
Aplicații determinate de semnul și mărimea reacției .....	7
Lucrarea nr. 2	
Caracteristici statice ale TB și TMOS .....	17
Lucrarea nr. 3	
Etaje de amplificare cu un TB. Conexiunile EC, CC și BC.....	27
Lucrarea nr. 4	
Stabilizator liniar de tensiune continuă .....	33
Lucrarea nr. 5	
Caracteristica amplificare-frecvență a amplificatorului cu un TB în conexiunea EC .....	45
Lucrarea nr. 6	
Efectele RN asupra parametrilor unui amplificator .....	53
Lucrarea nr. 7	
Amplificator de putere în clasă B .....	63
Lucrarea nr. 8	
Amplificator în clasă D .....	71
Lucrarea nr. 9	
Etajul diferențial .....	75
Lucrarea nr. 10	
Oscilatoare sinusoidale .....	91
Lucrarea nr. 11	
Circuite basculante cu CI 555 .....	103
Anexa 1 .....	110
Anexa 2 .....	112
Bibliografie .....	115